

# Digital Design Assignment-5

I]  $T_c \geq T_{pcq} + T_{setup} + T_{pd} \text{ [Setup constraint]}$

$\therefore T_{cmin} = "$

$$= 100 + 200 + 900 + 300 + 400$$


$$= \underline{\underline{2000ps}}$$

II]  $T_c + T_{skew} \geq T_{pcq} + T_{setup} + T_{pd} \text{ [Setup constr. with Skew]}$

$\therefore T_{cmin} = " - T_{skew}$

$$= 2000 - 200 = \underline{\underline{1800ps}}$$

III]

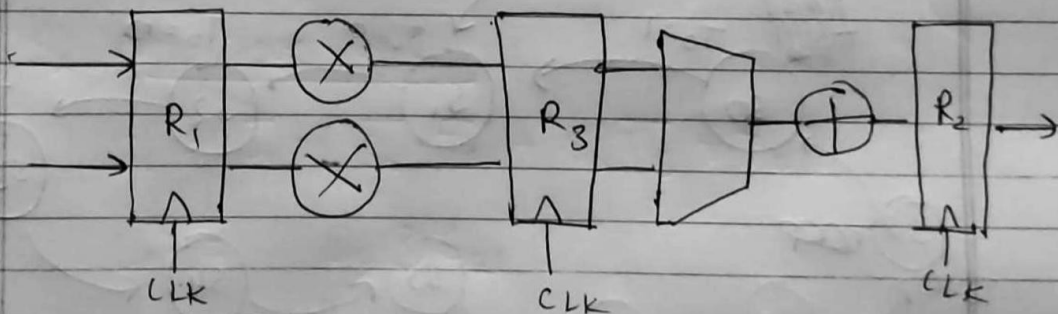



Here,  $T_{cmin} = T_{pcq}(R_1) + T_{pd}(Mux) + T_{pd}(Add) + T_{setup}(R_3)$

$$= \underline{\underline{1200ps}}$$

$$T_{cmin}(R_2) = T_{pd}(mux) + T_{pd}(add) + T_{pcq}(R_3) + T_{setup}(R_2)$$

$$= 1100ps$$
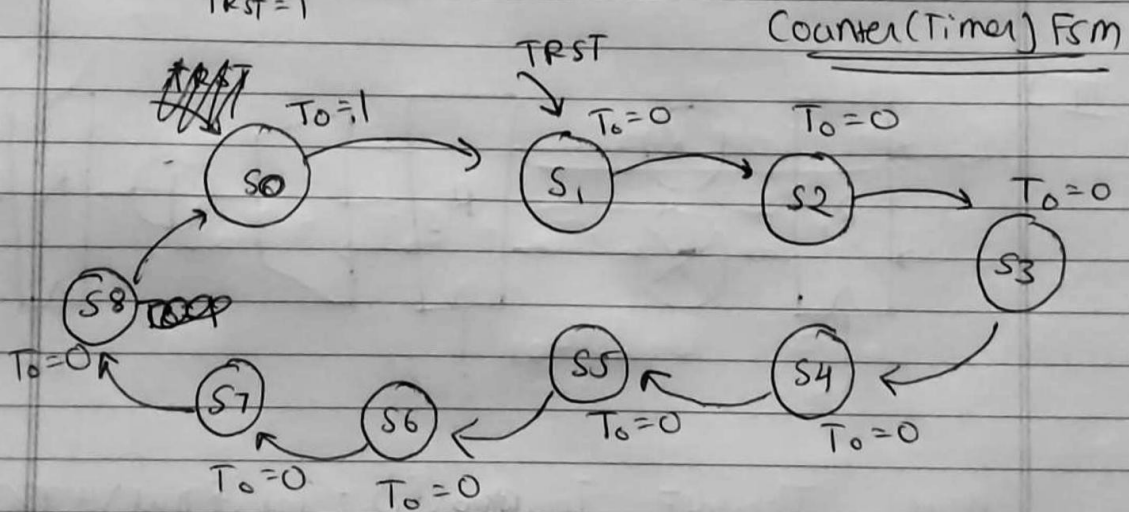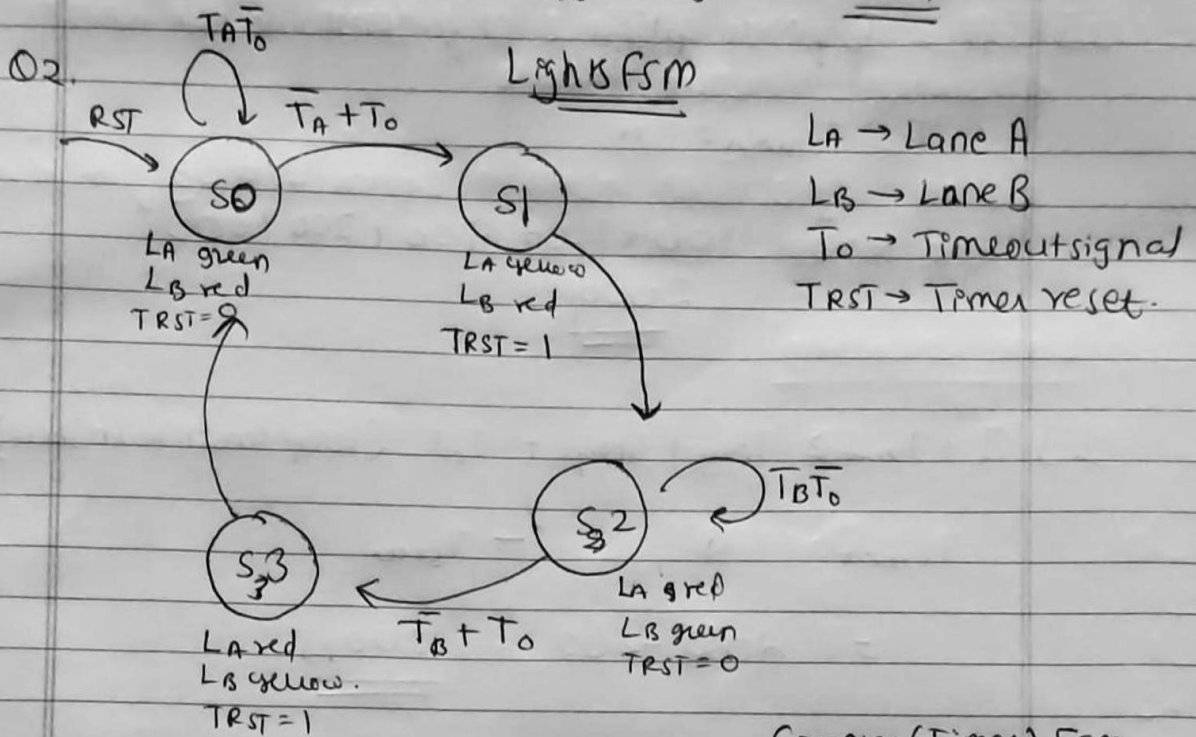
$$\therefore T_{\min} = \max(T_{\min R_2}, T_{\min R_3}) = \underline{\underline{1200ps}}$$



when The traffic is present on a lane & it is green, it remains green for 8 cycles after which it moves to the next state,

If the other lane also has traffic, then it stays green

The FSM is split into 2 factors Counter & Lights FSM, counter module outputs 'To', which tells when timeout occurs.

When lights FSM moves in states S1 or S3, it resets the timer.

### State encoding

	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>
S <sub>0</sub>	0	0
S <sub>1</sub>	0	1
S <sub>2</sub>	1	0
S <sub>3</sub>	1	1

### S<sub>1</sub> Next state logic

$$S_1' = \overline{S_1} \cdot (\overline{S_0} \cdot \overline{T_A} + S_0 \cdot \overline{T_B} + T_0)$$

$$S_0' = S_0 \oplus S_{21}$$

# State transition table

$S_0$	$S_1$	$T_A$	$T_B$	$T_C$	$S_0'$	$S_1'$
0	0	1	X	0	0	0
0	0	0	X	X	0	1
0	0	X	X	1	0	1
0	1	X	X	X	1	0
1	0	X	1	0	1	0
1	0	X	0	X	1	1
1	0	X	X	1	1	1
1	1	X	X	X	0	0